

# 浙江大学

## 本科实验报告

课程名称:	数字逻辑电路设计
姓 名:	陈杰伟
学 院:	地球科学学院
专 业:	地理信息科学
邮 箱:	chenjiewei@zju.edu.cn
QQ 号:	1455044088
电 话:	13688406524
指导教师:	洪奇军
报告日期:	2022 年 12 月 26 日

# 浙江大学实验报告

课程名称： 数字逻辑设计 实验类型： 综合

实验项目名称： 寄存器和寄存器传输设计

学生姓名： 陈杰伟 学号： 3200101205 同组学生姓名： 无

实验地点： 紫金港东四 509 室 实验日期： 2022 年 12 月 1 日

## 一、实验目的和要求

- 1.掌握寄存器传输电路的工作原理
- 2.掌握寄存器传输电路的设计方法
- 3.掌握 ALU 和寄存器传输电路的综合应用

## 二、操作方法与实验步骤

### 2.1 基于 ALU 的数据传输应用设计

- 1、新建工程，工程名称用 MyALUTrans。
- 2、新建 HDL 源文件，命名为 Load\_Gen
- 3、编写 Load\_Gen 模块如下，实现按键的缓冲输出正确 Load 信号

```
1. module Load_Gen(  
2.     input wire clk,  
3.     input wire btn,  
4.     output reg Load  
5. );  
6.  
7.     initial Load = 0;  
8.  
9.     reg old_btn;  
10.  
11.     always@(posedge clk) begin  
12.         if ((old_btn == 1'b0) && (btn == 1'b1)) //btn 出现上升沿  
13.             Load <= 1'b1;  
14.         else  
15.             Load <= 1'b0;
```

```

16.     end
17.
18.     always@(posedge clk) begin        //保存上一个周期 btn 的状态
19.         old_btn <= btn;
20.     end
21.
22. endmodule

```

4、新建 HDL 源文件，命名为 Register4b

5、编写四位寄存器逻辑如下

```

1.  module Register4b(
2.      input wire clk,
3.      input wire [3:0] In,
4.      input wire Load,
5.      output wire [3:0] Out
6.  );
7.
8.      wire [3:0] In_control;
9.
10.     assign In_control[0] = (In[0] & Load) | (Out[0] & ~Load);
11.     assign In_control[1] = (In[1] & Load) | (Out[1] & ~Load);
12.     assign In_control[2] = (In[2] & Load) | (Out[2] & ~Load);
13.     assign In_control[3] = (In[3] & Load) | (Out[3] & ~Load);
14.
15.     FD d1(.D(In_control[0]), .C(clk), .Q(Out[0]));
16.     FD d2(.D(In_control[1]), .C(clk), .Q(Out[1]));
17.     FD d3(.D(In_control[2]), .C(clk), .Q(Out[2]));
18.     FD d4(.D(In_control[3]), .C(clk), .Q(Out[3]));
19.
20. endmodule

```

6、新建 HDL 源文件，命名为 top

7、编写 top 模块如下

```

1.  module top(
2.      input wire [15:0] SW,
3.      input wire clk,
4.      output wire [15:0] num
5.  );
6.      wire [31:0] clk_div;
7.      wire [3:0] A_IN, B_IN, C_IN;
8.      wire Load_A, Load_B, Load_C;
9.      wire [3:0] A_OUT, B_OUT, C_OUT;
10.     wire [3:0] I1, IO_A, IO_B, IO_C;
11.     wire Co;

```

```

12.
13.    Load_Gen m0(.clk(clk), .btn(SW[2]), .Load(Load_A));
14.    Load_Gen m1(.clk(clk), .btn(SW[3]), .Load(Load_B));
15.    Load_Gen m2(.clk(clk), .btn(SW[4]), .Load(Load_C));
16.
17.    AddSub4b m4(.A(A_OUT), .B(4'b0001), .CTRL(SW[0]), .S(I0_A));
18.    AddSub4b m5(.A(B_OUT), .B(4'b0001), .CTRL(SW[1]), .S(I0_B));
19.    ALU m10(A_OUT, B_OUT, SW[6:5], I0_C, Co);
20.
21.    assign A_IN = (SW[15]) ? I1 : I0_A;
22.    assign B_IN = (SW[15]) ? I1 : I0_B;
23.    assign C_IN = (SW[15]) ? I1 : I0_C;
24.    Mux4to1b4 m9(4'b0000, A_OUT, B_OUT, C_OUT, SW[8:7], I1);
25.
26.    Register4b RegA(.clk(clk), .In(A_IN), .Load(Load_A), .Out(A_OUT));
27.    Register4b RegB(.clk(clk), .In(B_IN), .Load(Load_B), .Out(B_OUT));
28.    Register4b RegC(.clk(clk), .In(C_IN), .Load(Load_C), .Out(C_OUT));
29.
30.    assign num = {A_OUT, B_OUT, C_OUT, I1};
31.
32. endmodule

```

8、新建 top 模块仿真波形文件，命名为 top\_sim

9、编写仿真波形文件如下

```

1.  module sim_top;
2.      // Inputs
3.      reg [15:0] SW;
4.      reg clk;
5.      // Outputs
6.      wire [15:0] num;
7.      // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
8.      top uut (
9.          .SW(SW),
10.         .clk(clk),
11.         .num(num)
12.     );
13.
14.     always #10 clk = ~clk;
15.
16.     initial begin
17.         clk = 0;
18.         SW = 0; #100;
19.         SW[15] = 1;
20.         SW[2] = 1; #50;

```

```


21.      SW[2] = 0; #50;
22.      SW[3] = 1; #50;
23.      SW[3] = 0; #50;
24.      SW[15] = 0;
25.      SW[2] = 1; #50;
26.      SW[2] = 0; #50;
27.      SW[2] = 1; #50;
28.      SW[2] = 0; #50;
29.      SW[2] = 1; #50;
30.      SW[2] = 0; #50;
31.      // A = 3
32.      SW[1] = 1;
33.      SW[3] = 1; #50;
34.      SW[3] = 0; #50;
35.      SW[3] = 1; #50;
36.      SW[3] = 0; #50;
37.      // B = -2
38.      SW[6:5] = 2'b01;
39.      SW[4] = 1; #50;
40.      SW[4] = 0; #50;
41.      // C = 3 - (-2) = 5
42.      SW[15] = 1;
43.      SW[8:7] = 2'b11;
44.      SW[2] = 1; #50;
45.      SW[2] = 0; #50;
46.      // C to A
47.      SW[8:7] = 2'b10;
48.      SW[4] = 1; #50;
49.      SW[4] = 0; #50;
50.      // B to C
51.      #100;
52.      end
53.
54. endmodule

```

10、仿真验证 top 模块

### 三、实验结果与分析

对 top 模块的仿真波形如下

 

观察仿真波形

在整个仿真过程中，sw[4:2]正确处理了寄存器 ABC 的赋值，当开关被置一时 Load\_Gen 模块传出相应的 Load 信号使寄存器赋予相应的值

sw[1:0]正确控制了寄存器值随时钟信号的加减

sw[6:5]正确控制 ALU 的计算方式

sw[8:7]正确控制数据选择器的最终输出（A，B，C 和 ALU 输出值）

ALU 正确进行了加减运算

仿真波形验证了 Load\_Gen 和 Register4b 模块功能正确

ALU 寄存器传输计算设计正确

## 四、讨论、心得

本实验设计了四位寄存器，利用四位寄存器设计了 ALU 的传输应用

我理解了寄存器的工作原理及其功能，可以熟练运用寄存器做电路设计

本实验完全运用 VerilogHDL 设计,使我初步掌握了使用 HDL 语言进行模块化电路设计和行为描述法电路设计的方法。

# 浙江大学实验报告

课程名称： 数字逻辑设计 实验类型： 综合

实验项目名称： 计数器、定时器设计与应用

学生姓名： 陈杰伟 学号： 3200101205 同组学生姓名： 无

实验地点： 紫金港东四 509 室 实验日期： 2022 年 12 月 8 日

## 一、实验目的和要求

- 1.掌握同步四位二进制计数器 74LS161 的工作原理和设计方法
- 2.掌握时钟/定时器的工作原理与设计方法

## 二、操作方法与实验步骤

### 2.1 设计同步四位二进制计数器 74LS161

- 1、新建工程，工程名为 Clock
- 2、新建 HDL 源文件，文件名为 my74LS161
- 3、使用行为描述方法设计模块如下

```
1. module My74LS161(  
2.     input wire C_R,  
3.     input wire C_P,  
4.     input wire L_D,  
5.     input wire CT_P,  
6.     input wire CT_T,  
7.     input wire [3:0] D,  
8.     output wire [3:0] Q,  
9.     output wire C_0  
10. );  
11.  
12.     reg [3:0] new_q;  
13.     reg [3:0] old_q;  
14.     reg rst;  
15.     reg temp_co;  
16.  
17.     wire [3:0] reset_ctrl;
```

```

18.    wire [3:0] load_ctrl;
19.    wire [3:0] count_ctrl;
20.    wire [3:0] keep_ctrl;
21.    wire change_ctrl;
22.
23.    assign reset_ctrl = {4{C_R}};
24.    assign load_ctrl = {4{C_R & ~L_D}};
25.    assign change_ctrl = C_R & L_D;
26.    assign keep_ctrl = {4{change_ctrl & ((~CT_P & CT_T) | ~CT_T)}};
27.    assign count_ctrl = {4{change_ctrl & CT_P & CT_T}};
28.
29.    always @(posedge C_P or negedge C_R) begin
30.        if(C_R == 1'b0)begin
31.            new_q <= 4'b0;
32.            old_q <= 4'b0;
33.            temp_co <= 1'b0;
34.        end
35.        else if(Q<4'b1111)begin
36.            new_q <= ((Q + 4'b0001 )& count_ctrl) | (D & load_ctrl);
37.            temp_co <= 1'b0;
38.            old_q <= Q & reset_ctrl;
39.        end
40.        else begin
41.            new_q <= (4'b0000 & count_ctrl) | (D & load_ctrl);
42.            temp_co <= count_ctrl[0] & 1'b1 & reset_ctrl[0];
43.            old_q <= Q & reset_ctrl;
44.        end
45.    end
46.
47.    assign Q = ((old_q & keep_ctrl)| (new_q & ~keep_ctrl)) & reset_ctrl;
48.
49.    assign C_0 = temp_co;
50.
51. endmodule

```

4、为 my74LS161 编写波形仿真文件如下

```

1.  module My74LS161_Sim;
2.
3.  // Inputs
4.  reg C_R;
5.  reg C_P;
6.  reg L_D;
7.  reg CT_P;
8.  reg CT_T;
9.  reg [3:0] D;

```



```

10. // Outputs
11. wire [3:0] Q;
12. wire C_O;
13. // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
14. My74LS161 uut (
15.   .C_R(C_R),
16.   .C_P(C_P),
17.   .L_D(L_D),
18.   .CT_P(CT_P),
19.   .CT_T(CT_T),
20.   .D(D),
21.   .Q(Q),
22.   .C_O(C_O)
23. );
24. initial begin
25.   C_R = 0;
26.   C_P = 0;
27.   L_D = 0;
28.   CT_P = 0;
29.   CT_T = 0;
30.   D = 0; #100;
31.   C_R = 1;
32.   L_D = 1;
33.   D = 4'b1100;
34.   CT_T = 0;
35.   CT_P = 0; #30;
36.   C_R = 0; #20;
37.   C_R = 1; #10;
38.   L_D = 0; #30;
39.   CT_T = 1;
40.   CT_P = 1; #10;
41.   L_D = 1; #510;
42.   C_R = 0; #20;
43.   C_R = 1; #500;
44. end
45. always #20 C_P = ~C_P;
46.
47. endmodule
48. endmodule

```

5、波形仿真验证 my74LS161

6、新建 HDL 文件，命名为 TOP

7、编写 TOP 文件如下

```

1. module Top(
2.   input wire clk,

```

```

3.  input wire rst,
4.  output wire [23:0] num
5.  );
6.
7.      assign num0 = num[3] & num[0];
8.      assign num1 = num[6] & num[4] & num0;
9.      assign num2 = num[11] & num[8] & num1;
10.     assign num3 = num[14] & num[12] & num2;
11.     assign num4 = (num[19] & num[16] & num3) | num5;
12.     assign num5 = num[21] & num[17] & num[16] & num3;
13.     My74LS161 m0(.C_R(rst), .C_P(clk), .L_D(~num0), .CT_P(1'b1), .CT_T(1'b1),
        .D(4'b0000), .Q(num[3:0]));
14.     My74LS161 m1(.C_R(rst), .C_P(clk), .L_D(~num1), .CT_P(1'b1), .CT_T(num0),
        .D(4'b0000), .Q(num[7:4]));
15.     My74LS161 m2(.C_R(rst), .C_P(clk), .L_D(~num2), .CT_P(1'b1), .CT_T(num1),
        .D(4'b0000), .Q(num[11:8]));
16.     My74LS161 m3(.C_R(rst), .C_P(clk), .L_D(~num3), .CT_P(1'b1), .CT_T(num2),
        .D(4'b0000), .Q(num[15:12]));
17.     My74LS161 m4(.C_R(rst), .C_P(clk), .L_D(~num4), .CT_P(1'b1), .CT_T(num3),
        .D(4'b0000), .Q(num[19:16]));
18.     My74LS161 m5(.C_R(rst), .C_P(clk), .L_D(~num5), .CT_P(1'b1), .CT_T(num4),
        .D(4'b0000), .Q(num[23:20]));
19.
20. endmodule

```

8、为 TOP 文件编写波形仿真文件如下

```


1.  module Top_Sim;
2.
3.      // Inputs
4.      reg clk;
5.      reg rst;
6.      // Outputs
7.      wire [23:0] num;
8.      // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
9.      Top uut (
10.         .clk(clk),
11.         .rst(rst),
12.         .num(num)
13.     );
14.     always #10 clk = ~clk;
15.     initial begin
16.         clk = 0;
17.         rst = 1; #10; rst = 0; #10; rst = 1;
18.         #864010;
19.     end

```

9、波形验证 top 模块的功能

三、实验结果与分析

对 my74LS161 的波形仿真如下

 


分析波形仿真图



可以看到该模块能够正确进行按时钟计数和 rst 功能

也能够被赋予 D[3:0]的值

波形仿真结果符合真值表

对 TOP 模块仿真结果如下

 

  

分析波形仿真图

top 模块能够正确行使 24 小时时钟功能，每一个时钟周期计时一秒钟，在整分钟、整小时和整天能够正确进行进位和清零

top 模块设计正确，同时也验证了 my74LS161 模块设计正确

## 四、讨论、心得

本次实验设计了 my74LS161 二进制计数模块和一个 24 小时时钟，进一步加深了我对时钟和时序电路的理解

本次实验利用行为描述的方法设计时序电路，进一步增强了我的时序电路设计能力

# 浙江大学实验报告

课程名称: 数字逻辑设计 实验类型: 综合

实验项目名称: 移位寄存器设计与应用

学生姓名: 陈杰伟 学号: 3200101205 同组学生姓名: 无

实验地点: 紫金港东四 509 室 实验日期: 2022 年 12 月 20 日

## 一、实验目的和要求

1. 掌握支持并行输入的移位寄存器的工作原理
2. 掌握支持并行输入的移位寄存器的设计方法

## 二、操作方法与实验步骤

### 2.1 设计 8 位带并行输入的右移移位寄存器

- 1、新建工程，命名为 ShfitReg8b
- 2、新建 HDL 文件，命名为 shift\_reg
- 3、模块化设计八位移位寄存器如下

```
1. module shift_reg(  
2.     input wire clk, S_L, s_in,  
3.     input wire [7:0] p_in,  
4.     output wire [7:0] Q  
5. );  
6.  
7.     wire [7:0] d_in;  
8.  
9.     assign d_in[0] = (Q[1] & ~S_L) | (p_in[0] & S_L);  
10.    assign d_in[1] = (Q[2] & ~S_L) | (p_in[1] & S_L);  
11.    assign d_in[2] = (Q[3] & ~S_L) | (p_in[2] & S_L);  
12.    assign d_in[3] = (Q[4] & ~S_L) | (p_in[3] & S_L);  
13.    assign d_in[4] = (Q[5] & ~S_L) | (p_in[4] & S_L);  
14.    assign d_in[5] = (Q[6] & ~S_L) | (p_in[5] & S_L);  
15.    assign d_in[6] = (Q[7] & ~S_L) | (p_in[6] & S_L);  
16.    assign d_in[7] = (s_in & ~S_L) | (p_in[7] & S_L);  
17.  
18.    FD d0(.D(d_in[0]), .C(clk), .Q(Q[0]));
```

```

19.     FD d1(.D(d_in[1]), .C(clk), .Q(Q[1]));
20.     FD d2(.D(d_in[2]), .C(clk), .Q(Q[2]));
21.     FD d3(.D(d_in[3]), .C(clk), .Q(Q[3]));
22.     FD d4(.D(d_in[4]), .C(clk), .Q(Q[4]));
23.     FD d5(.D(d_in[5]), .C(clk), .Q(Q[5]));
24.     FD d6(.D(d_in[6]), .C(clk), .Q(Q[6]));
25.     FD d7(.D(d_in[7]), .C(clk), .Q(Q[7]));
26.
27. endmodule

```

#### 4、为 shift\_reg 设计仿真文件如下

```

1.  module reg_sim;
2.
3.     // Inputs
4.     reg clk;
5.     reg S_L;
6.     reg s_in;
7.     reg [7:0] p_in;
8.
9.     // Outputs
10.    wire [7:0] Q;
11.
12.    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
13.    shift_reg uut (
14.        .clk(clk),
15.        .S_L(S_L),
16.        .s_in(s_in),
17.        .p_in(p_in),
18.        .Q(Q)
19.    );
20.
21.    initial begin
22.        // Initialize Inputs
23.        clk = 0;
24.        S_L = 0;
25.        s_in = 0;
26.        p_in = 0;
27.
28.        #100;
29.
30.        // Add stimulus here
31.        S_L = 0;
32.        s_in = 1;
33.        p_in = 0;
34.        #200;

```

```

35.         S_L = 1;
36.         s_in = 0;
37.         p_in = 8'b0101_0101;
38.         #500;
39.     end
40.
41.     always begin
42.         clk = 0; #20;
43.         clk = 1; #20;
44.     end
45.
46.
47. endmodule

```

5、对 shift\_reg 进行波形仿真验证功能

6、新建文件命名为 shift\_recursive\_reg

7、设计可以循环移位的八位移位寄存器如下

```

1.  module shift_recursive_reg(
2.      input wire clk, S_L, s_in, rc,
3.      input wire [7:0] p_in,
4.      output wire [7:0] Q
5.  );
6.
7.      wire [7:0] d_in;
8.
9.      assign d_in[0] = (Q[1] & ~S_L) | (p_in[0] & S_L);
10.     assign d_in[1] = (Q[2] & ~S_L) | (p_in[1] & S_L);
11.     assign d_in[2] = (Q[3] & ~S_L) | (p_in[2] & S_L);
12.     assign d_in[3] = (Q[4] & ~S_L) | (p_in[3] & S_L);
13.     assign d_in[4] = (Q[5] & ~S_L) | (p_in[4] & S_L);
14.     assign d_in[5] = (Q[6] & ~S_L) | (p_in[5] & S_L);
15.     assign d_in[6] = (Q[7] & ~S_L) | (p_in[6] & S_L);
16.     assign d_in[7] = ((Q[0] & rc | s_in & ~rc) & ~S_L) | (p_in[7] & S_L);
17.
18.     FD d0(.D(d_in[0]), .C(clk), .Q(Q[0]));
19.     FD d1(.D(d_in[1]), .C(clk), .Q(Q[1]));
20.     FD d2(.D(d_in[2]), .C(clk), .Q(Q[2]));
21.     FD d3(.D(d_in[3]), .C(clk), .Q(Q[3]));
22.     FD d4(.D(d_in[4]), .C(clk), .Q(Q[4]));
23.     FD d5(.D(d_in[5]), .C(clk), .Q(Q[5]));
24.     FD d6(.D(d_in[6]), .C(clk), .Q(Q[6]));
25.     FD d7(.D(d_in[7]), .C(clk), .Q(Q[7]));
26.
27. endmodule

```

8、新建 HDL 文件命名为 TOP

9、设计 top 跑马灯模块如下

```
1. module top(  
2.     input wire clk,  
3.     input wire [4:0] sw,  
4.     output wire [7:0] LED  
5. );  
6.  
7.     wire [7:0] num1;  
8.     wire [3:0] regA;  
9.     wire [3:0] regB;  
10.  
11.     CreateNumber num(.btn({2'b0,sw[0],sw[1]}),.num({num1,regA,regB}));  
12.  
13.     shift_recursive_reg sr(.clk(clk),.S_L(sw[2]),.s_in(sw[3]),.p_in({regA,regB}),.Q(LED),.rc(sw[4]));  
14.  
15. endmodule
```

10、为 top 编写仿真文件如下

```
1. module top_sim;  
2.  
3.     // Inputs  
4.     reg clk;  
5.     reg [4:0] sw;  
6.  
7.     // Outputs  
8.     wire [7:0] LED;  
9.  
10.    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)  
11.    top uut (  
12.        .clk(clk),  
13.        .sw(sw),  
14.        .LED(LED)  
15.    );  
16.  
17.    initial begin  
18.        sw[2] = 1;  
19.        #20;  
20.        sw[0] = 1;  
21.        sw[1] = 1;  
22.        sw[2] = 0;  
23.        sw[3] = 1;
```



```


24.      sw[4] = 0;
25.      #10;
26.      sw[0] = 0;
27.      sw[1] = 0;
28.      #10;
29.      sw[1] = 1;
30.      #10;
31.      sw[1] = 0;
32.      #200;
33.      sw[3] = 0;
34.      #80;
35.      sw[4] = 1;
36.      #200;
37.      sw[2] = 1;
38.
39.  end
40.
41.  always begin
42.      clk = 0; #10;
43.      clk = 1; #10;
44.  end
45.
46. endmodule

```


11、仿真验证跑马灯功能实现

### 三、实验结果与分析

对 shift\_reg 波形仿真结果如下

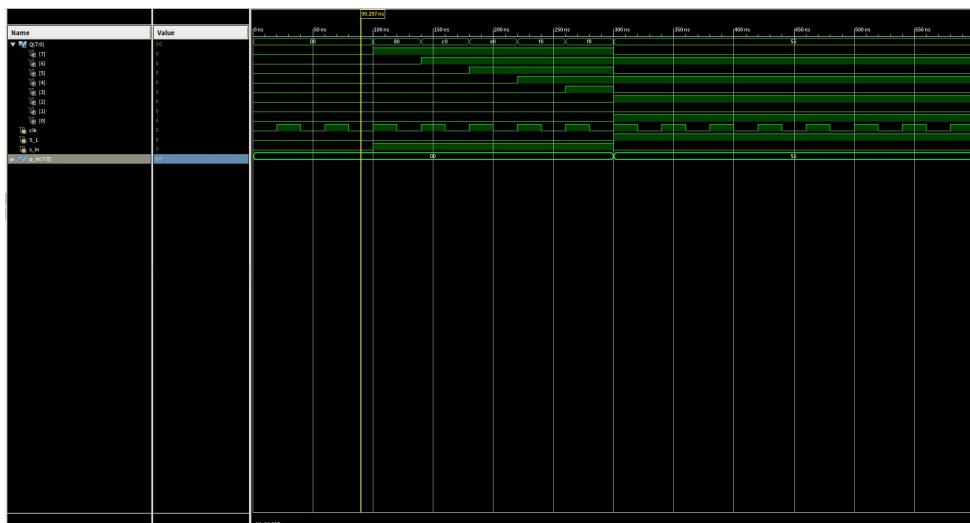

 分析波形仿真结果  
移位寄存器能够正确按照信号进行移位串行赋值和按照 p\_in 进行并行赋值  
模块设计正确  
对 TOP 模块仿真结果如下



分析仿真  
sw[1:0]控制 regA 和 regB 的值，在前若干个周期中分别被赋值为 1，2  
sw[2]控制并行输入，最开始为寄存器赋值为 0，最后为寄存器赋值为 1，2  
sw[3]控制串行赋值的值  
sw[4]控制循环赋值和按照串行信号赋值  
可以看到 top 模块能正确进行循环赋值和串行赋值，以及并行读入寄存器值  
具体体现为 LED 信号，即循环点亮的跑马灯  
模块设计正确

## 四、讨论、心得

本实验设计了八位移位寄存器和跑马灯模块，进一步强化了我设计时序电路的能力，使我理解了移位寄存器的设计和功能  
本实验使用模块化设计的方式设计电路，强化了我的电路理解和 Verilog 设计能力

## 五、个人生活照

